


آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2

آزمایش 6

واحد محاسبه و منطق (ALU)

Assign Statements

ALU N bit

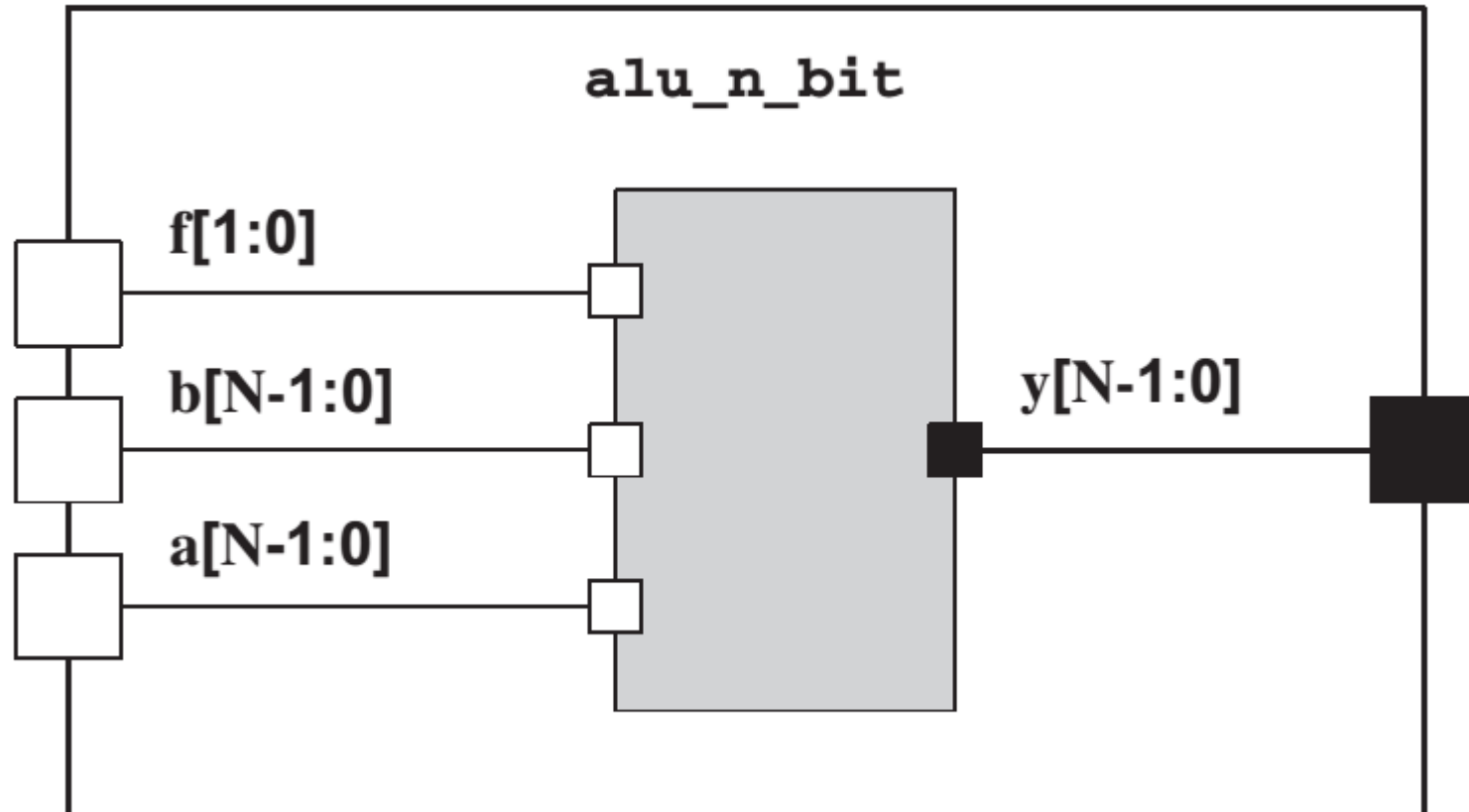

Assign Statements

ALU N bit

```
module alu_n_bit (a, b, f, y );
    parameter N=4;
    input [N-1:0] a, b;
    input [1:0] f;
    output [N-1:0] y;
    reg [N-1:0] y;
    always @ (a, b, f)
    begin
        casez ( f )
            2'b00 : y = a + b;
            2'b01 : y = a - b;
            2'b10 : y = a & b;
            2'b11 : y = a ^ b;
            default: y = 0;
        endcase
    end
endmodule
```

Assign Statements

ALU N bit

```
module test_alu;

    // Inputs
    reg [3:0] a;
    reg [3:0] b;
    reg [1:0] f;


    // Outputs
    wire [3:0] y;

    // Instantiate the Unit Under Test
    alu_n_bit uut (
        .a(a),
        .b(b),
        .f(f),
        .y(y)
    );
```

```
    initial begin
        // Initialize Inputs
        a = 0;
        b = 0;
        f = 0;
        #50 a = 4'b0110; b = 4'b1001;
        #50 f = 1;
        #50 f = 2'b10;
        #50 f = 2'b11;
        #50 a = 4'bzzzz; b = 4'b1001;
        #50 f = 0;
        #50 f = 2'b10;
        #50 a = 4'bzzzz; b = 4'bzzzz;
        #50 f = 1;
        #50 f = 2'b00;
        #50 f = 2'b11;
        #50 a = 4'b1110; b = 4'b1001; f = 0;
    end
endmodule
```

Combinational Synthesis

Multi-Function ALU Block

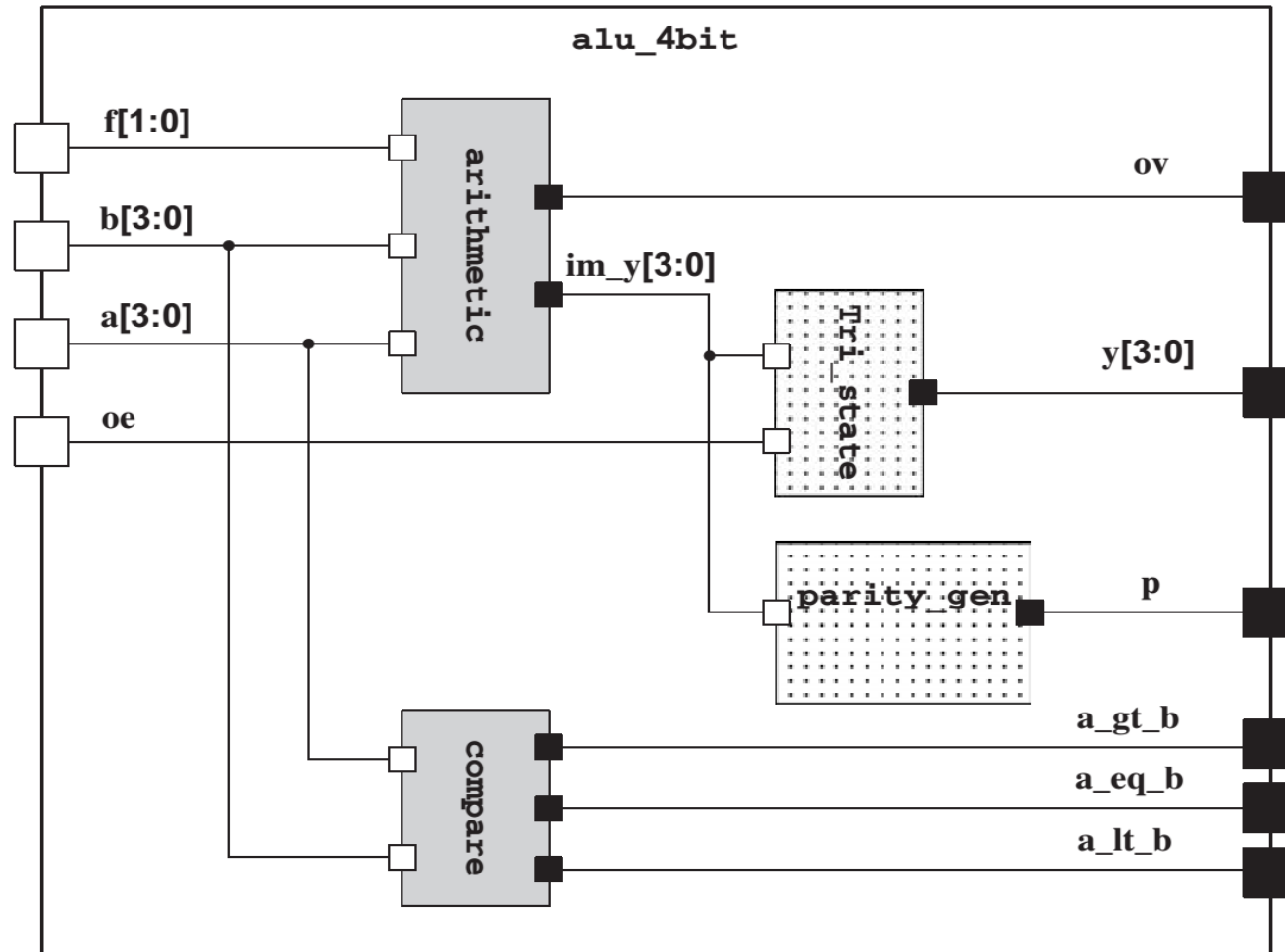

Combinational Synthesis

Multi-Function

ALU Verilog code 1

```
`timescale 1ns/100ps

module alu_4bit (a, b, f, oe, y, p, ov, a_gt_b,
                a_eq_b, a_lt_b);

    input  [3:0] a, b;
    input  [1:0] f;
    input  oe;
    output [3:0] y;
    output p, ov, a_gt_b, a_eq_b, a_lt_b;
    reg ov, a_gt_b, a_eq_b, a_lt_b;

    reg [4:0] im_y;
```

Combinational Synthesis

Multi-Function

ALU Verilog code 2

```
always @( a or b or f ) begin : arithmetic
    ov = 1'b0;
    im_y = 0;
    case ( f )
        2'b00 :
            begin
                im_y = a + b;
                if ( im_y > 5'b01111 ) ov = 1'b1;
            end
        2'b01 :
            begin
                im_y = a - b;
                if ( im_y > 5'b01111 ) ov = 1'b1;
            end
        2'b10 : im_y[3:0] = a & b;
        2'b11 : im_y[3:0] = a ^ b;
        default: im_y[3:0] = 4'b0000;
    endcase
end
```

Combinational Synthesis

Multi-Function

ALU Verilog code 3

```
always @( a or b ) begin : compare
    if ( a > b ) { a_gt_b, a_eq_b, a_lt_b } = 3'b100;
    else if ( a < b ) { a_gt_b, a_eq_b, a_lt_b } = 3'b001;
    else { a_gt_b, a_eq_b, a_lt_b } = 3'b010;
end

assign p = ^ im_y[3:0];

assign y = oe ? im_y[3:0] : 4'bz;

endmodule
```


Combinational Synthesis

Multi-Function ALU

Testbench


```
module tb_alu;
    // Inputs
    reg [3:0] a;
    reg [3:0] b;
    reg [1:0] f;
    reg oe;

    // Outputs
    wire [3:0] y;
    wire p;
    wire ov;
    wire a_gt_b;
    wire a_eq_b;
    wire a_lt_b;
    // Instantiate the Unit Under Test
    alu_4bit uut (
        .a(a),
        .b(b),
        .f(f),
        .oe(oe),
        .y(y),
        .p(p),
        .ov(ov),
        .a_gt_b(a_gt_b),
        .a_eq_b(a_eq_b),
        .a_lt_b(a_lt_b));
```

```
    initial begin
        // Initialize Inputs
        a = 0;
        b = 0;
        f = 0;
        oe = 0;
        #50 a = 4'b1010 ; b = 4'b0101;
        #50 oe = 1;
        #50 f = 1;
        #50 f = 2;
        #50 f = 3;
        #50 oe = 0;
        #50 a = 4'b0010 ; b = 4'b0100; f = 0;
        #50 oe = 1;
        #50 f = 1;
        #50 f = 2;
        #50 f = 3;
        #50 oe = 0;
        #50 a = 4'b1110 ; b = 4'b1110; f = 0;
        #50 oe = 1;
        #50 f = 1;
        #50 f = 2;
        #50 f = 3;
        #50 oe = 0;
    end
endmodule
```

Combinational Synthesis

ALU Block Diagram

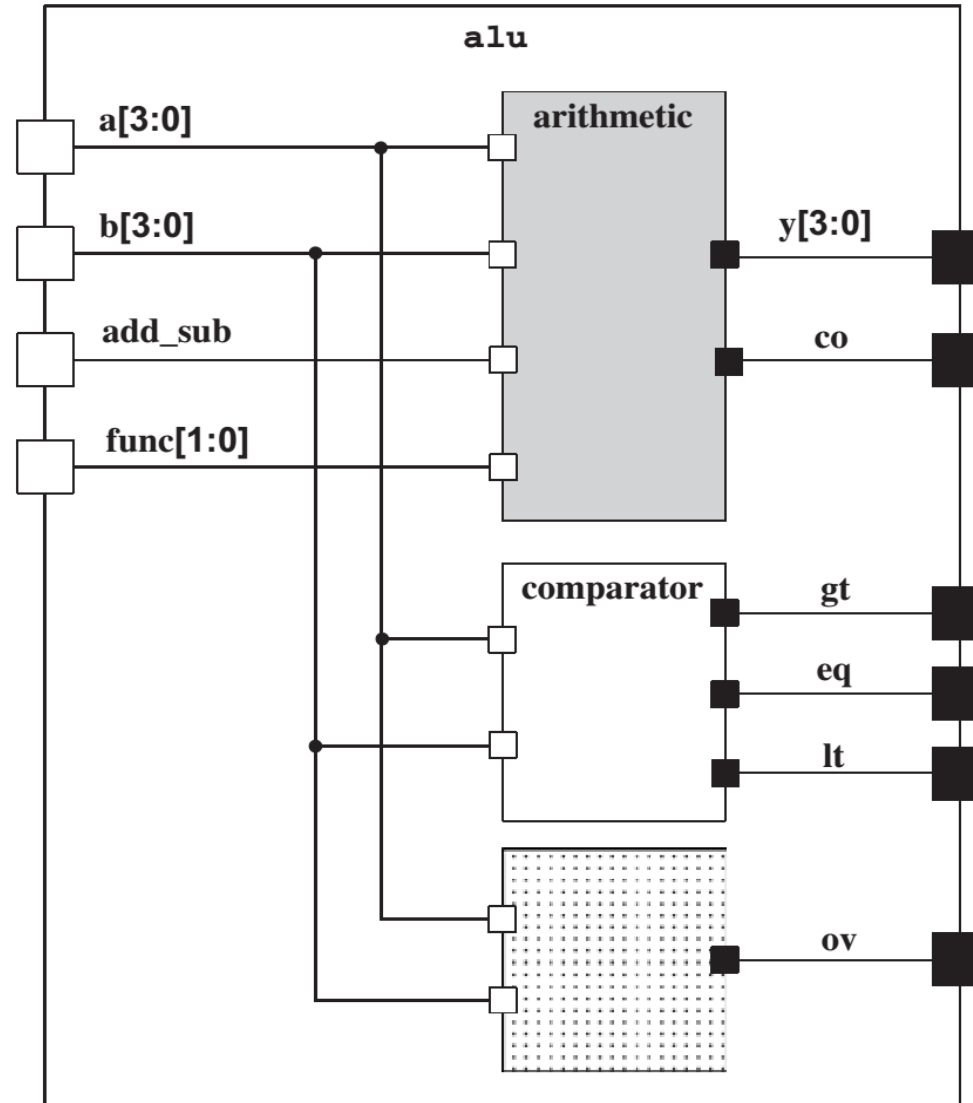

Combinational Synthesis

ALU Block Diagram

ALU verilog code 1

```
module compartor ( a, b, gt, eq, lt );  
  input [3:0] a, b;  
  output gt, eq, lt;  
  assign gt = (a>b) ? 1'b1 : 1'b0;  
  assign eq = (a==b) ? 1'b1 : 1'b0;  
  assign lt = (a<b) ? 1'b1 : 1'b0;  
  
endmodule
```

Combinational Synthesis

ALU Block Diagram

ALU verilog code 2

```
module alu ( a, b, add_sub, func, y, co, gt, eq, lt, ov );  
    input [3:0] a, b;  
    input add_sub;  
    input [1:0] func;  
    output [3:0] y;  
    reg [3:0] y;  
    output co, gt, eq, lt, ov;  
    reg co;
```

Combinational Synthesis

ALU Block Diagram

ALU verilog code 3

```
always @( a or b or add_sub or func ) : arithmetic
  case (func)
    2'b00 :
      if (add_sub) { co, y } = a - b;
      else { co, y } = a + b;
    2'b01 : { co, y } = { 1'b0, a };
    2'b10 : { co, y } = { 1'b0, a & b };
    2'b11 : { co, y } = { 1'b0, ~a };
    default: { co, y } = , 5'b00000 ;
  endcase

compartor cmp ( a, b, gt, eq, lt );
```

Combinational Synthesis

ALU Block Diagram

ALU verilog code 4

```
assign ov = (func==2'b00)
            ? ((a[3] & b[3] & ~y[3]) | (~a[3] & ~b[3] & y[3]))
            : 1'b0;
endmodule
```

Combinational Synthesis

ALU Block Diagram

ALU Test 1

```
module tb_alu;

    // Inputs
    reg [3:0] a;
    reg [3:0] b;
    reg add_sub;
    reg [1:0] func;

    // Outputs
    wire [3:0] y;
    wire co;
    wire gt;
    wire eq;
    wire lt;
    wire ov;
```

Combinational Synthesis

ALU Block Diagram

ALU Test 2

```
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
alu uut (
    .a(a),
    .b(b),
    .add_sub(add_sub),
    .func(func),
    .y(y),
    .co(co),
    .gt(gt),
    .eq(eq),
    .lt(lt),
    .ov(ov)
);
```


Combinational Synthesis

ALU Block Diagram

ALU Test 3

```
initial begin
    // Initialize Inputs
    a = 0;
    b = 0;
    add_sub = 0;
    func = 0;
    #50 a = 4'b1010; b = 4'b0101;
    #50 add_sub = 1;
    #50 func = 1;
    #50 func = 2;
    #50 func = 3;
    #50 a = 4'b1110; b = 4'b1110; add_sub = 0; func = 0;
    #50 add_sub = 1;
    #50 func = 1;
    #50 func = 2;
    #50 func = 3;
    #50 a = 4'b0110; b = 4'b1010; add_sub = 0; func = 0;
    #50 add_sub = 1;
    #50 func = 1;
    #50 func = 2;
    #50 func = 3;
end
endmodule
```