

گزارش کار هفتم آزمایشگاه معماری کامپیوتر

تهیه و تنظیم: مبین خیبری

شماره دانشجویی: 994421017

استاد راهنما: دکتر حاجی زاده

چکیده:

در این جلسه ابتدا اقدامات انجام شده در جلسه‌ی گذشته به طور کلی مرور و سپس ادامه‌ی برنامه‌نویسی قسمت مربوط به شیفت رجیستر عمومی (طراحی شده به روش سری) پی گرفته شد. بعد از پایان این بخش، توجه دانشجویان بر طراحی نرم افزاری قطعه‌ی مالتی پلکسر معطوف گردید. در آغاز جلسه و در اولین قدم، دانشجویان در گروه‌های مختلف کد زیر را در محیط نرم افزار شبیه سازی کردند:


Sequential Circuit Description

Functional Registers

Universal Shift Register

```
module shift_reg (input clk, rst, r_in, l_in, en, s1, s0,
                 inout [7:0] io);
    reg [7:0] q_int;
    assign io = (en) ? q_int : 8'bz;
    always @(posedge clk) begin
        if( rst )
            #5 q_int = 8'b0;
        else
            case ( {s1,s0} )
                2'b01 : // Shift right
                    q_int <= { r_in, q_int[7:1] };
                2'b10 : // Shift left
                    q_int <= { q_int[6:0], l_in };
                2'b11 : // Parallel load
                    q_int = io;
                default : // Do nothing
                    q_int <= q_int;
            endcase
        end
    endmodule
```

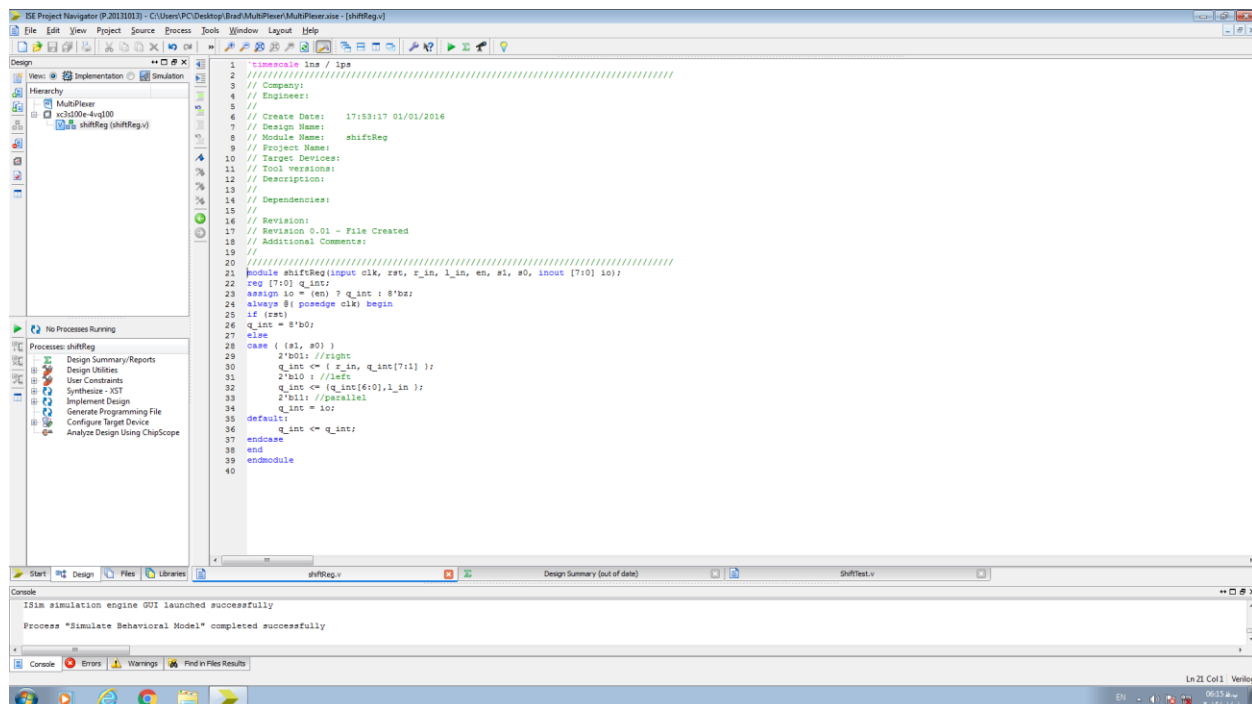نتیجه‌ی پیاده‌سازی این کد در محیط نرم‌افزار ISE در تصویر زیر آورده شده:



همچنین برای ارزیابی عملکرد این قطعه لازم است که ماژول تست زیر را نوشته و آن را به کمک شبیه‌ساز اجرا کنیم.

Sequential Circuit Description

Functional Registers

Universal Shift Register


```

module tb_shift;
    // Inputs
    reg clk;
    reg rst;
    reg r_in;
    reg l_in;
    reg en;
    reg s1;
    reg s0;
    // Bidders
    wire [7:0] io;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    shift_reg uut (
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .r_in(r_in),
        .l_in(l_in),
        .en(en),
        .s1(s1),
        .s0(s0),
        .io(io) );
    initial repeat (40) #20 clk = ~clk;


    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        rst = 0;
        r_in = 0;
        l_in = 0;
        en = 0;
        s1 = 0;
        s0 = 0;
        #10 rst = 1;
        #20 rst = 0; io = 5;
        #40 s1 = 0; s0 = 1;
        #40 r_in = 1; en = 1;
        #80 io = 10;
        #40 s1 = 1; s0 = 0;
        #40 l_in = 1;
        #80 s1 = 1; s0 = 1;
        #40 io = 12;
        #40 en = 0;
    end
endmodule

```

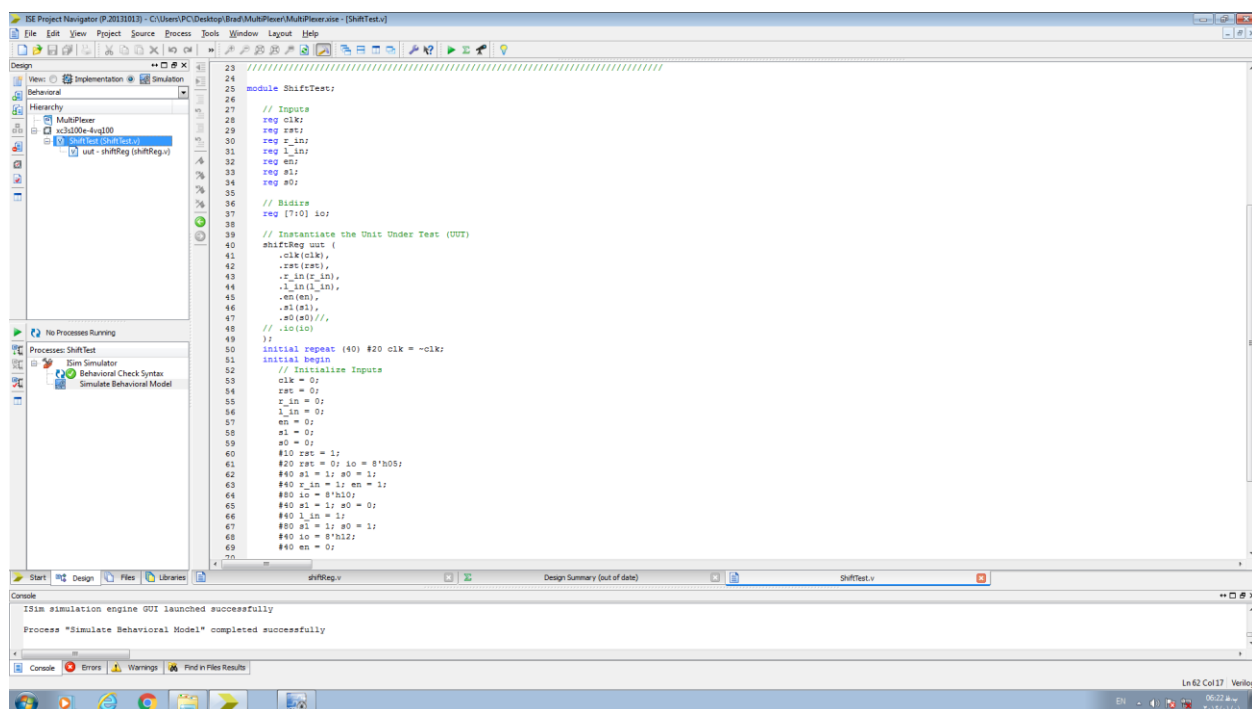شکل زیر حاصل نوشتن این کد در محیط برنامه را نشان می‌دهد:



 در نهایت با اجرای برنامه‌ی Simulator، به نتیجه‌ی زیر دست خواهیم یافت:



در قسمت بعد، به کمک تصاویر و جدول‌هایی که در ادامه آمده‌اند، ابتدا با ساختار کلی مالتی‌پلکسرها آشنا شده و سپس نمونه‌ای از آن‌ها را طراحی خواهیم کرد.

مالتی‌پلکسر چیست؟


«مالتی‌پلکسر» (Multiplexer) نوعی مدار منطقی ترکیبی است که به منظور تخصیص یکی از چندین خط ورودی به تنها یک خط خروجی مشترک طراحی شده است. اینکه کدام ورودی در خروجی قرار بگیرد، توسط یک منطق کنترلی مشخص می‌شود.

روشی که در آن چند سیگنال آنالوگ یا دیجیتال را از طریق تنها یک خط انتقال مشترک و در زمان‌ها یا سرعت‌های مختلف ارسال می‌کنند Multiplexing نامیده می‌شود؛ و وسیله‌ای که این کار را انجام می‌دهد مالتی‌پلکسر (Multiplexer) نام دارد.


در واقع مالتی‌پلکسر و یا به اختصار MUX، یک مدار منطقی ترکیبی است که به گونه‌ای طراحی شده تا یکی از خطوط ورودی را به یک خط خروجی مشترک سوئیچ کند. انتخاب سیگنال ورودی با استفاده از یک سیگنال کنترلی صورت می‌گیرد. هر مالتی‌پلکسر را می‌توان به صورت یک سوئیچ چرخان چندموقعیته و سریع فرض کرد، که در هر لحظه یکی از ورودی‌ها (کانال‌ها) را به خروجی وصل می‌کند.

برای سوئیچ داده‌های باینری و دیجیتالی مالتی‌پلکسرها را با استفاده از گیت‌های منطقی سریع و به صورت یک مدار دیجیتالی طراحی می‌کنند. اما مالتی‌پلکسرهای آنالوگی نیز وجود دارند که با استفاده از ترانزیستورها، ماسفت‌ها (MOSFET) یا رله‌ها ساخته می‌شوند و یکی از ولتاژها یا جریان‌های ورودی را به خروجی سوئیچ می‌کنند.


Multiplexer

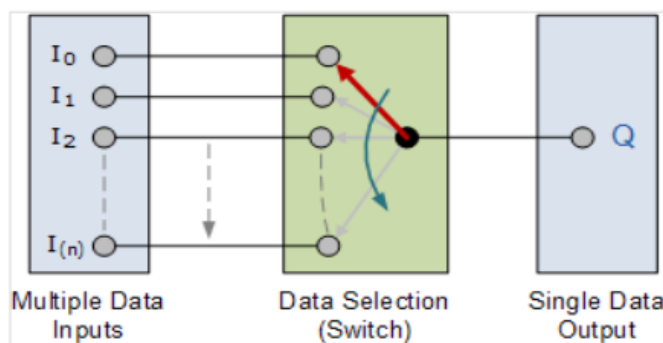



Continued

 


s	out
0	I0
1	I1

 

Continued

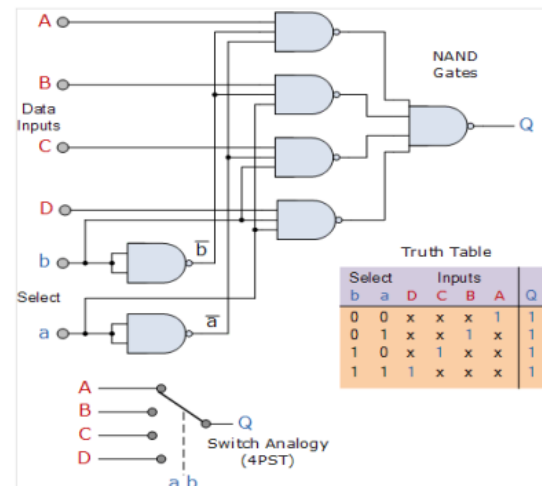 


Continued

 

S_1	S_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

Register Transfer Level Design with Verilog

A Multiplexer Using Basic Gates

 

برای طراحی یک مالتی پلکسر به کمک گیت‌های اولیه، لازم است که مطابق دستورالعملی شکل زیر اقدام کنیم:


Register Transfer Level Design with Verilog

A Multiplexer Using Basic Gates


Primitive instantiations

```
module MultiplexerA (input a, b, s, output w);  
    wire a_sel, b_sel, s_bar;  
    not U1 (s_bar, s);  
    and U2 (a_sel, a, s_bar);  
    and U3 (b_sel, b, s);  
    or U4 (w, a_sel, b_sel);  
endmodule
```

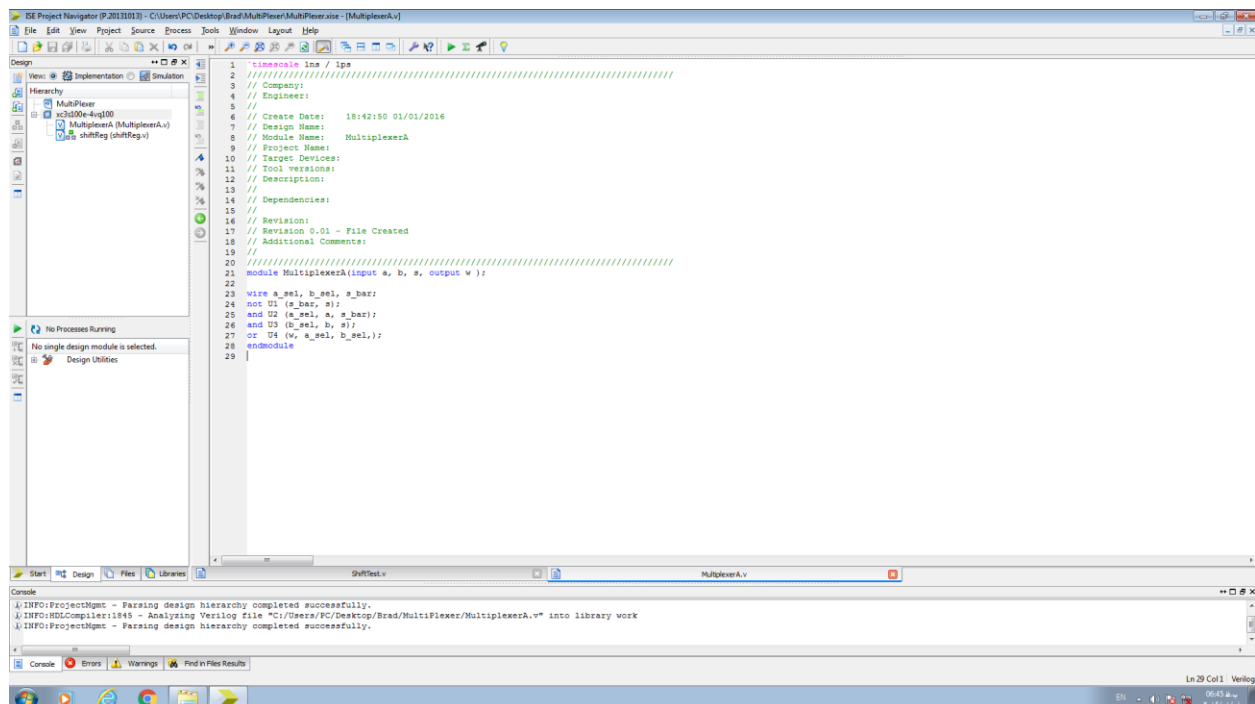
حاصل نوشتن این برنامه در تصویر زیر آورده شده:



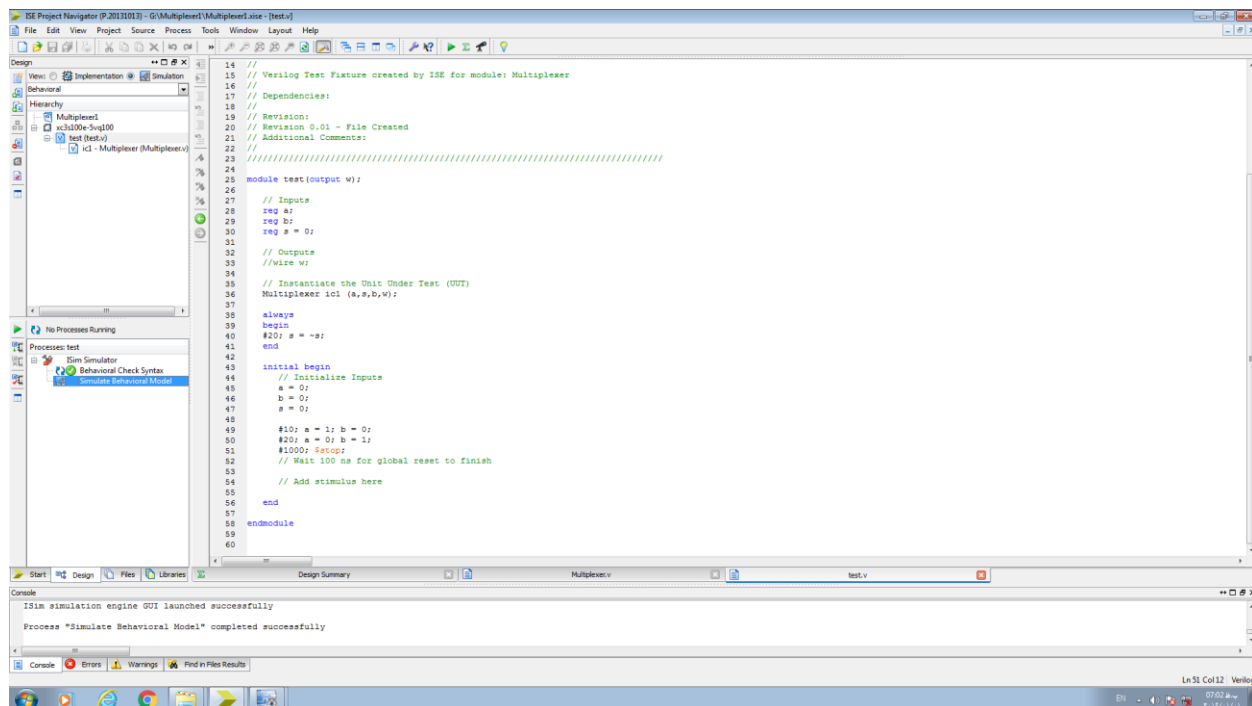برای ارزیابی عملکرد کد بالا، تنها کافیست دستورالعمل‌های مازول تست زیر را به برنامه اضافه کنیم:



 با اجرای برنامه‌ی شبیه‌ساز، نتیجه‌ی نهایی بدون نقص و مشابه تصویر زیر خواهد بود:



پایان.